

# 台灣自來水公司 103 年評價職位人員甄試試題

甄試類別：技術士操作類-甲(機電)【F7801-F7804】

專業科目 (2)：基本電學

\*入場通知書編號：

注意：①作答前須檢查答案卡、入場通知書編號、桌角號碼、應試類別是否相符，如有不同應立即請監試人員處理，否則不予計分。  
 ②本試卷一張雙面共 50 題，每題 2 分，限用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。  
 ③本項測驗僅得使用簡易型電子計算器(不具任何財務函數、工程函數功能、儲存程式功能)，但不得發出聲響；若應考人於測驗時將不符規定之電子計算器放置於桌面或使用，經勸阻無效，仍執意使用者，該科扣 10 分；該電子計算器並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。  
 ④答案卡務必繳回，違反者該科成績以零分計算。  
 ⑤請勿於答案卡書寫應考人姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。

【4】1. 某一單相交流電動機，其輸入電壓為 110 伏特，電流為 5 安培，功率因數為 0.8 滯後，則在輸出功率為 1/2 馬力時之效率為多少？

- ① 0.55      ② 0.65      ③ 0.75      ④ 0.85

【2】2. 某導線電阻值為 5 歐姆，若將其長度均勻拉長為原來的 X 倍 (總體積不變)，電阻值變為 80 歐姆，請問 X 之值為何？

- ① 2      ② 4      ③ 8      ④ 16

【4】3. 有一只  $100\Omega$ ,  $\frac{1}{4}W$  的電阻器，其所能承受之最大電流約為：

- ① 0.25 A      ② 0.5 A      ③ 25 mA      ④ 50 mA


【3】4. 將如【圖 4】所示的開關 S1 接通後，發現電流表指示 0.18A，若再按下 S2 開關，電流表指示變為 0.15A；則電阻 R 之值為多少歐姆？(假設電池、開關、導線皆無電阻，安培計內阻亦忽略)

- ① 20      ② 40      ③ 60      ④ 80

【1】5. 如【圖 5】所示電路，下列敘述何者錯誤？


- ① 20 V 電壓源供給 40 W 電功率  
 ② 流經  $4\Omega$  電阻器的電流為 2 A  
 ③  $6\Omega$  電阻器的端電壓為 12 V  
 ④ 40 V 電壓源供給 80 W 電功率

【圖 4】

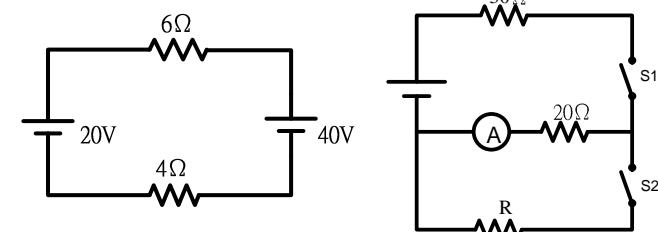

【2】6. 如【圖 6】所示電路，電流 I 之值為多少安培？ 【圖 6】

- ① 0 A  
 ② 3 A  
 ③ -1 A  
 ④ 1 A

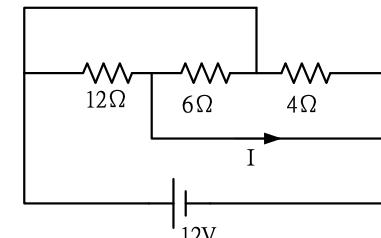

【4】7. 以迴路電流法分析電路時，是利用何種理論來寫方程式？

- ① 高斯定理  
 ② 戴維寧定理  
 ③ 克希荷夫電流定律  
 ④ 克希荷夫電壓定律


【4】8. 現有三只  $6\Omega$  的電阻做組合排列，排列完成後加上 120 V 的直流電源，測得總電流為 30 A，則排列方式應為下列何者？

- ① 三只串聯  
 ② 三只並聯  
 ③ 兩只先並聯再串聯另一只電阻  
 ④ 兩只先串聯再並聯另一只電阻

【1】9. 如【圖 9】所示電路，當  $R_L$  等於多少歐姆時可獲得最大功率轉移？最大功率為多少瓦特？

- ①  $1\Omega$ ; 4W  
 ②  $1\Omega$ ; 8W  
 ③  $4\Omega$ ; 4W  
 ④  $4\Omega$ ; 8W

【圖 9】

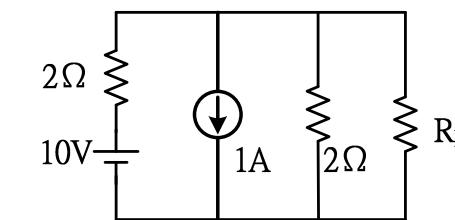

【2】10. 電子實習課上，某學生將三只電容值皆為  $6\mu F$  形兩頂點間之總電容應為多少  $\mu F$ ？

- ① 4      ② 9      ③ 12      ④ 18

【3】11. 在真空中兩電荷之帶電量分別為  $Q_1 = 6 \times 10^{-5}$  庫侖， $Q_2 = 3 \times 10^{-4}$  庫侖，相距 3 公尺，則兩電荷間的作用力為多少牛頓？

- ① 6      ② 12      ③ 18      ④ 27

【1】12. 兩電感器接成串聯互助時的總電感量為 0.76 亨利，接成串聯互消時的總電感量為 0.28 亨利，則其間之互感 M 為多少亨利？

- ① 0.12      ② 0.48      ③ 1.04      ④ 2.08

【3】13. RC 串聯電路，電容器初始電壓為零，當時間  $t=0$  時加入直流電壓開始充電，則當  $t=R \times C$  秒時，電容器的電壓可達到充電穩態電壓之多少百分比？


- ① 36.8 %      ② 50 %      ③ 63.2 %      ④ 80 %

【3】14. 如【圖 14】，電路已達穩態一段時間，當 S 閉合瞬間，電感器兩端的電壓  $V_L$  為多少伏特？


- ① 0      ② 0.6      ③ 20      ④ 30

【圖 14】

【圖 18】

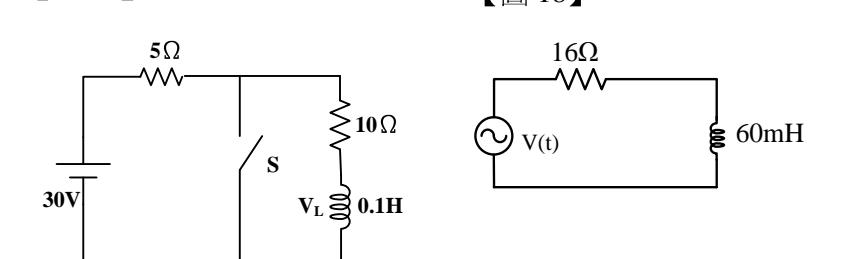

【圖 19】

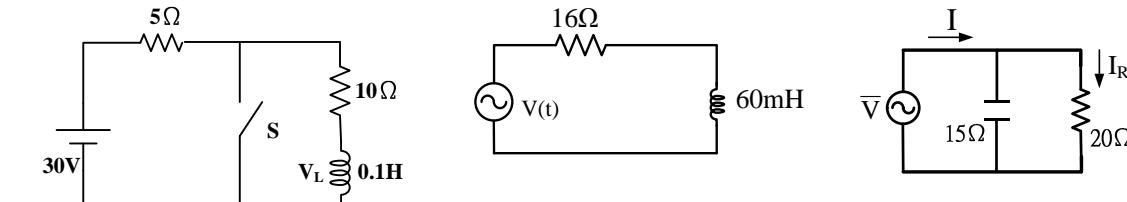

【1】15. 某火力發電廠內之發電機，其轉速為 3600 rpm，頻率為 60 Hz，則該發電機的極數 P 為多少？

- ① 2      ② 4      ③ 6      ④ 8

【3】16.  $e(t) = 100\sqrt{2}\sin(377t + 45^\circ)$ ，則當  $t = \frac{1}{240}$  秒時之瞬間電壓值為多少伏特？

- ① 35      ② 70.7      ③ 100      ④ 173.2

【2】17. 通常實驗中用來測量交流電路之電壓表，其所測得之數值為何？

- ① 平均值      ② 有效值      ③ 最大值      ④ 峰對峰值

【4】18. 如【圖 18】所示電路，已知電路總阻抗  $Z = 20\Omega\angle\theta^0$ ，則電源  $V(t)$  的頻率 f 為多少 Hz？

- ① 12      ② 50      ③ 63.7      ④ 31.8

【3】19. 如【圖 19】所示電路，已知  $I_R = 6$  安培，則電源電流 I 為多少安培？

- ① 2      ② 8      ③ 10      ④ 14

【3】20. 某工廠負載 1000 KVA，功率因數 0.8 滯後，現欲改善功率因數至 1.0，則所需裝置電容器為多少 KVAR？

- ① 300      ② 450      ③ 600      ④ 800

【1】21. 交流 RLC 串聯電路中，電阻為  $3\Omega$ ，電感抗為  $8\Omega$ ，電容抗為  $4\Omega$ ，則此電路加入電源後，輸入電壓與線路電流之相位關係為何？

- ① 電壓超前電流  $53^\circ$       ② 電壓滯後電流  $37^\circ$       ③ 電壓超前電流  $37^\circ$       ④ 電壓滯後電流  $53^\circ$

【2】22. 有一負載之端電壓為  $100\sqrt{2}\sin(314t + 60^\circ)$ ，流經的電流為  $10\sin(314t + 30^\circ)$ ，則負載阻抗為多少歐姆？

- ①  $10\angle 30^\circ$       ②  $10\sqrt{2}\angle 30^\circ$       ③  $10\angle 90^\circ$       ④  $10\sqrt{2}\angle 90^\circ$

【2】23. 有一電源電流為  $5\sin(377t)$ A，其通過  $4\Omega$  電阻器時所消耗的功率為多少瓦特？


- ① 20      ② 50      ③ 100      ④ 200

【請接續背面】

【3】24. RLC 串聯電路，諧振頻率  $f_0=1000$  Hz， $R=10\Omega$ ， $X_L=100\Omega$ ，則頻寬為多少 Hz？

- ① 1
- ② 10
- ③ 100
- ④ 1000

【圖 25】

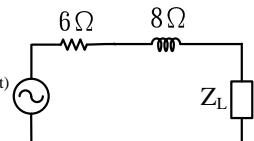

【2】25.如【圖 25】所示電路，欲使  $Z_L$  得到最大功率輸出，則  $Z_L$  之值應為多少歐姆？

- ①  $6+j8$
- ②  $6-j8$
- ③  $j8$
- ④  $-j8$

【2】26.某工程師將 19 伏特的電壓加至一色碼標示紅、黑、橙、金的色環電阻上，若考慮電阻上的誤差，則此電阻可能流過之最大電流為多少毫安(mA)？

- ① 0.8
- ② 1
- ③ 1.2
- ④ 1.4


【3】27.自助餐店使用一台 1200 W 的電鍋煮飯，每天煮飯 4 小時，若電費每度以 5 元計算，則該電鍋每天需付電費為多少元？

- ① 6
- ② 12
- ③ 24
- ④ 48

【3】28.如【圖 28】所示之電路，圖中 A、B 兩端點之總電阻為多少歐姆( $\Omega$ )？

- ① 5
- ② 6
- ③ 11
- ④ 22


【圖 28】

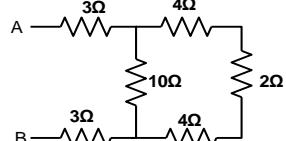

【2】29.如【圖 29】所示之電路，圖中 a、b 兩點間的電壓  $V_{ab}$  應為多少伏特(V)？

- ① 22
- ② 25
- ③ 33
- ④ 44

【圖 29】

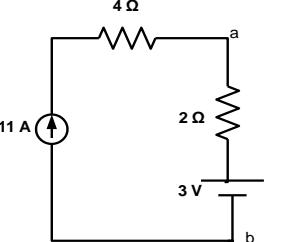

【3】30.工程師使用一電壓表，量測最大電壓範圍為 150 V、內阻  $4 k\Omega$ ，工程師擬


將此電壓表測試電壓擴大至 1500 V，則此電壓表需串聯電阻為多少  $k\Omega$ ？

- ① 12
- ② 24
- ③ 36
- ④ 40

【3】31.如【圖 31】所示之電路，試求流經  $12\Omega$  之電流量 I 為多少安培(A)？

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 6

【圖 31】

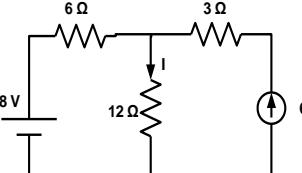


【1】32.一有效導體長 100 公分，通以 2 安培之電流，置於 9.8 韋伯／平方公尺的均勻

磁場中，若此導體與磁場夾角為 30 度，則此導體受力為多少公斤重(KgW)？

- ① 1
- ② 2
- ③ 9.8
- ④ 19.6

【1】33.如【圖 33】所示之電路，試求兩節點  $V_1$  及  $V_2$  的電壓值分別為多少伏特(V)？ 【圖 33】

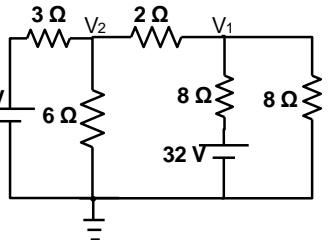- ①  $V_1=10$  ,  $V_2=7$
- ②  $V_1=7$  ,  $V_2=10$
- ③  $V_1=6$  ,  $V_2=32$
- ④  $V_1=32$  ,  $V_2=6$



【4】34.有關法拉第電磁感應定律(Faraday's law)之感應電勢(電壓)的敘述，下列何者正確？

- ① 感應電勢與線圈匝數成反比
- ② 感應電勢與線圈匝數平方成正比
- ③ 感應電勢與單位時間內通過線圈之磁通變化量成反比
- ④ 感應電勢與單位時間內通過線圈之磁通變化量成正比

【1】35.有一電感器的電感量為 2 亨利，若將同一電感器的匝數增加為原來的 2 倍，當通過 1 安培電流時，

則電感器儲存的能量為多少焦耳？

- ① 4
- ② 8
- ③ 16
- ④ 32

【3】36.有一磁極強度 15 韋伯之磁極置放於磁場中，該磁極受力為 180 牛頓，請問該處之磁場強度為多少牛頓/韋伯？

- ① 3
- ② 6
- ③ 12
- ④ 18

【4】37.若某兩個電容串聯時，總電容量為  $50 \mu F$ ，已知其中一個電容器的電容量為  $100 \mu F$ ，則當這兩個


- 電容器並聯時之總電容量應為多少微法拉( $\mu F$ )？
- ① 50
- ② 100
- ③ 150
- ④ 200

【2】38.電荷在電場中移動，電位能及電位均會產生變化，若有一正電荷逆著電場方向移動，則下列敘述何者正確？

- ① 電位能增加、電位下降
- ② 電位能增加、電位上升
- ③ 電位能減少、電位上升
- ④ 電位能減少、電位下降

【3】39.如【圖 39】所示電路，開關 S 閉合前電容器電壓為 0V，當閉合後經過 1 毫秒時，電容器上電壓為多少伏特？(註： $e^{-1}=0.368$ ,  $e^{-2}=0.135$ ,  $e^{-3}=0.05$ ,  $e^{-4}=0.018$ ) 【圖 39】

- ① 13.5
- ② 15.8
- ③ 31.6
- ④ 150

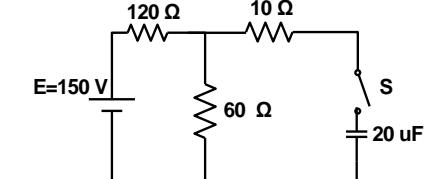

【4】40.以交流電壓表量測交流電路上之交流電壓有效值為 110V，試計算其峰對峰值電壓為多少伏特？


- ① 110
- ② 220
- ③  $110\sqrt{2}$
- ④  $220\sqrt{2}$

【3】41.有一個 R-C 串聯電路，外加的電源電壓為 100 伏特，若使用電壓表量測電阻兩端的電壓為 80 伏特，請問量測電容兩端電壓為多少伏特？


- ① 20
- ② 40
- ③ 60
- ④ 80

【4】42.如【圖 42】所示電路，圖(a)為 R-C 串聯電路，圖(b)為其並聯等效電路，試求圖(b)中  $R_C$  及  $X_C$  分別是多少歐姆( $\Omega$ )？ 【圖 42】

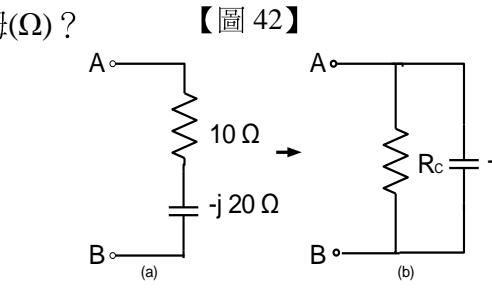- ① 15, 25
- ② 25, 15
- ③ 25, 50
- ④ 50, 25



【圖 43】

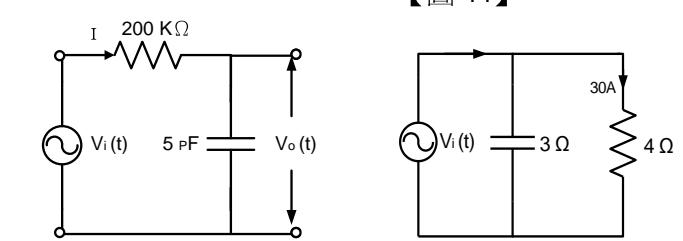

【圖 44】

【3】43.如【圖 43】所示電路，若  $V_i(t)=10 \cos(10^6 t)$  V，則輸出  $V_o(t)$  為多少伏特(V)？

- ①  $5 \cos(10^6 t - 45^\circ)$
- ②  $5 \cos(10^6 t + 45^\circ)$
- ③  $7.07 \cos(10^6 t - 45^\circ)$
- ④  $7.07 \cos(10^6 t + 45^\circ)$

【1】44.如【圖 44】所示 R-C 並聯電路，流過  $4\Omega$  電阻的電流為 30 安培(A)，總電流 I 應為多少安培？

- ① 50
- ② 60
- ③ 70
- ④ 100

【3】45. R-L-C 串聯電路，當電路發生諧振時，則此電路的功率因數為多少？

- ① 0.5
- ② 0.8
- ③ 1
- ④ 1.2

【4】46.交流電源 100 V、159 Hz 連接至 R-L 串聯電路，若測得電流為 5A，跨於電阻之電壓為 60V，求電感值 L 為多少毫亨(mH)？

- ① 4
- ② 8
- ③ 12
- ④ 16

【3】47. R-L-C 串聯電路，電源電壓 100 V，電源頻率為 60 Hz，若  $R=30\Omega$ 、 $X_L=16\Omega$ 、 $X_C=4\Omega$ ，則當電路產生諧振時，諧振頻率為多少 Hz？

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 40

【3】48.零件工程師整理 SMD (Surface Mount Device) 電阻元件，發現其元件袋上標示為 103，請問其代表電阻值應為多少歐姆( $\Omega$ )？

- ① 100
- ② 1030
- ③ 10000
- ④ 10300

【3】49.已知某導線在某固定時間內通過  $1.25 \times 10^{20}$  個電子，則該導線具備有多少庫侖的電量？

- ① 10
- ② 15
- ③ 20
- ④ 25

【1】50.交流 R-L-C 並聯電路，若其電阻值為  $1\Omega$ ，電感值為 1 微亨利( $\mu H$ )，電容值為 0.25 微法拉( $\mu F$ )，試問電路品質因數(Q)為多少？

- ① 0.5
- ② 2.5
- ③ 5
- ④ 10