

甄選職位／類組【代碼】：評價 6 等人員／電機工程【79816】

專業科目 1：電力系統(包括電路學)

* 請填寫入場通知書編號：

注意：①本試卷為一張單面，共有四大題之非選擇題，各題配分均為 25 分。


②限以藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採橫式作答，並請從答案卷內第一頁開始書寫，違反者該科酌予扣分。不必抄題但須標示題號。

③應考人得自備使用簡易型電子計算機(簡易型電子計算機僅有數字鍵 0~9 及 $+-\times\div\sqrt{\%}$)之功能，且不具財務、工程及儲存程式功能；若應考人於測驗時將不符規定之電子計算機放置於桌面或使用，經勸阻無效，仍執意使用者，該科目成績扣 10 分；計算機並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。

④答案卷務必繳回，未繳回者該科以零分計算。

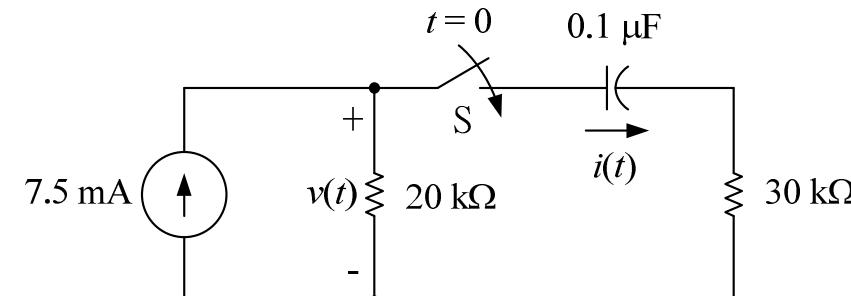題目一：


【圖一】所示電路中之開關 S，已經處在開斷位置很長一段時間，電容器上的初值電荷為零。在 $t = 0$ 時，開關 S 閉合，試求 $t \geq 0^+$ 時 $i(t)$ 及 $v(t)$ 之表示式（時變式）。【25 分】



【圖一】

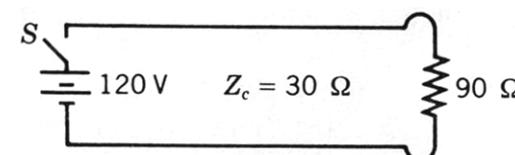題目二：


有一個 120 V 之直流電源，其電阻可忽略，經一開關 S 連接至特徵阻抗(characteristic impedance) Z_c 值為 30Ω 之無損耗輸電線路(lossless transmission line)，線路終端連接一 90Ω 之電阻。如果開關在 $t=0$ 時閉合，試畫出線路終端電壓 V_R 對 t 之關係圖，其中 t 由 0 到 $5T$ ，而 T 是電壓波(voltage wave)行進全線路(由開關 S 起至線路終端止)所需之時間，【圖二】所示為其電路圖。【25 分】



【圖二】

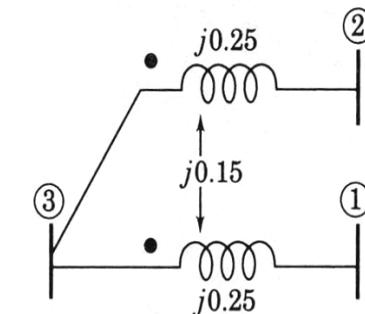題目三：

自阻抗值均為 $j0.25$ 標么(pu)之兩個分路，透過標么值為 $j0.15$ pu 之互阻抗(mutual impedance) Z_M 相互耦合，如【圖三】所示，圖中之①、②、③為節點編號。試求此互耦合分路之節點導納矩陣(nodal admittance matrix)，並且寫出相對應之節點導納方程式(corresponding nodal admittance equations)。【25 分】



【圖三】

題目四：

【圖四】所示電力系統的電抗資料列於【表一】，均係以共通基準(common base)的標么值表示。【表一】中的 X^1 、 X^2 、 X^0 分別代表正、負、零相序電抗。請針對發生在母線 1 的故障，求其各相序(正、負、零相序)的戴維寧相序阻抗(Thevenin sequence impedances)，並計算母線 1 發生直接單線對地故障(bolted single line-to-ground fault)的故障電流，以標么值表示。【25 分】



【圖四】

項目	X^1	X^2	X^0
G_1	0.10	0.10	0.05
G_2	0.10	0.10	0.05
T_1	0.25	0.25	0.25
T_2	0.25	0.25	0.25
線路 1-2	0.30	0.30	0.50

【表一】