

經濟部所屬事業機構 97 年新進職員甄試試題

類別：儀電

科目：電子學、控制系統

節次：第三節

注意事項

1. 本試題共 4 頁(A3 紙 1 張)。
2. 本試題為簡答及計算 2 大題，合計 100 分，各題配分標示於題後。須用藍、黑色鋼筆或原子筆在答案卷指定範圍內標題號依題目順序作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
3. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
4. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟該節考試結束後，始得至原試場索取。
5. 考試時間：100 分鐘。

壹、簡答題：20 分

一、在金氧半場效電晶體(MOSFET)的元件中；

(一)何謂次門檻電流(Sub-threshold current)？(2 分)

(二)此作用在動態隨機存取記憶體(DRAM)電路的應用上有何種影響？(2 分)

二、在電晶體放大器應用電路中；

(一)何謂電容的米勒效應(Miller effect)？(2 分)

(二)所產生的米勒電容(Miller capacitance)對電路造成何種影響？(2 分)

三、請問 BiCMOS 電路有何優點？(4 分)

四、何謂爾利效應(Early effect)，以及其對電晶體所產生之影響，請簡述之。(4 分)

五、霍爾效應(Hall effect)在半導體應用上，可測得什麼？(4 分)


貳、計算題：80 分

一、圖 1 顯示二極體電路及輸入波型，其中二極體之切入電壓 $v_r = 0.7V$ ，內阻 $r_f = 0\Omega$ ；

(一)請畫出輸出波型(2 分)

(二)請畫出輸出入電壓的轉換特性圖(2 分)

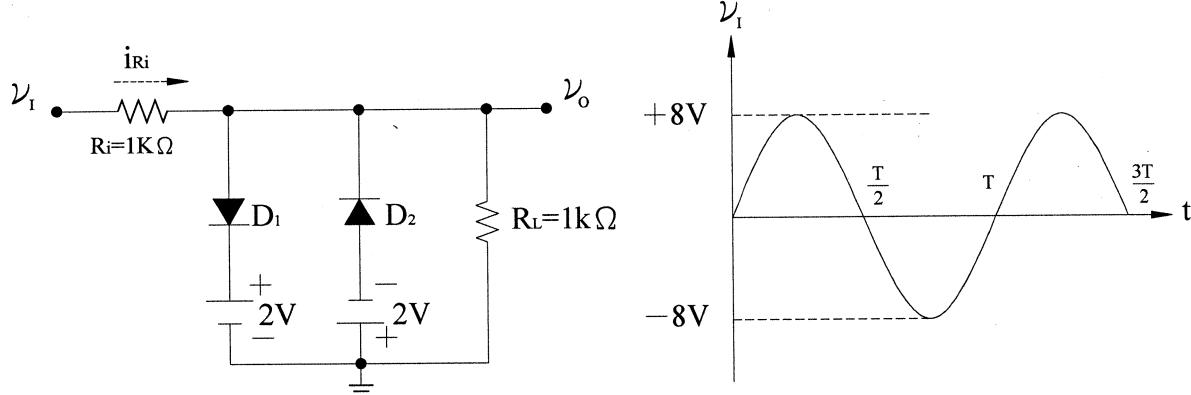(三)假設輸入 $v_I = 4V$ 時，請求得電流 i_{Ri} 大小？(2 分)





(圖 1)

二、如圖 2-A 所示，由 Q1(npn)與 Q2(pnp)電晶體所組成之電路，已知 $V_{BE(on)} = 0.7 \text{ V}$ ， $\beta = 200$ 且 $V_i = 0 \sim 15 \text{ V}$ ，所得之 $V_i \sim V_o$ 轉移特性曲線如圖 2-B 所示。試求：

- (一) $a = ? \text{ V}$ (2 分)
(三) $c = ? \text{ V}$ (2 分)

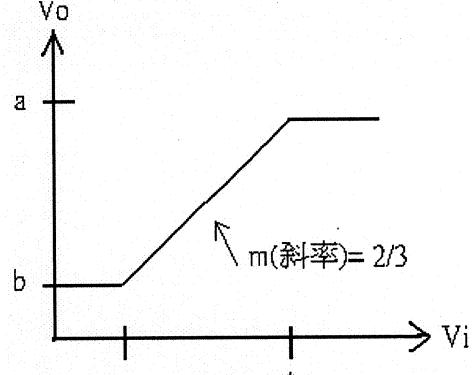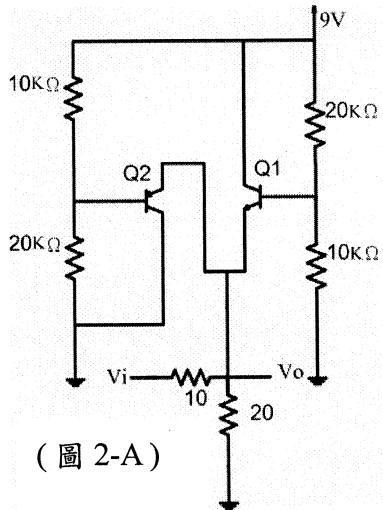- (二) $b = ? \text{ V}$ (2 分)
(四) $d = ? \text{ V}$ (2 分)




三、如圖 3 所示，已知 $\beta = 100$ ，試求：

(一) 小訊號電壓增益 $\frac{v_o}{v_s}$ (2 分)

(二) R_{in} (2 分)

(三) R_{of} (2 分)

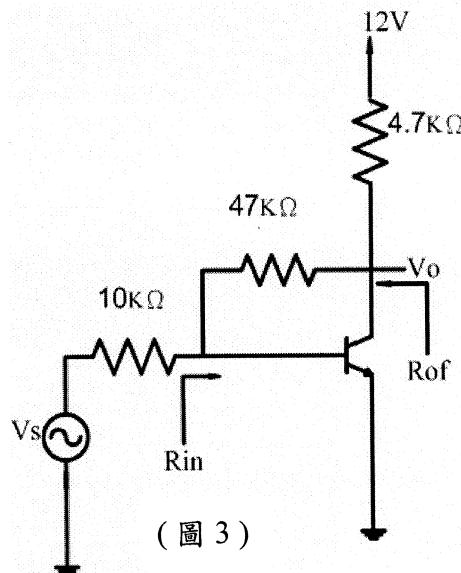

四、(一)圖 4 中 MOSFET 電晶體參數如下：

$M_1, M_3: k_n = \mu_n C_{ox} = 50 \mu\text{A}/V^2, V_{TN} = 1V, \lambda = 0,$

$(W/L)_1 = (W/L)_3 = 1,$

$M_2: k_n = \mu_n C_{ox} = 50 \mu\text{A}/V^2,$

$V_{TN} = 1V, \lambda = 0, (W/L)_2 = 2,$

請求出 $I_Q = ?$ (4 分)


(二)圖 4 中雙極性電晶體(BJT)參數如下：

$Q: \beta = 100, V_{BE(on)} = 0.7V, V_A = 80V, T = 300^\circ K$

， C_{C1} 及 C_{C2} 為耦合電容， C_E 為旁路電容，求出在


圖 4 中虛線內小訊號的輸入阻抗 R_{in} 為何？

[提示：熱電壓 $V_T = 0.026V$] (4 分)

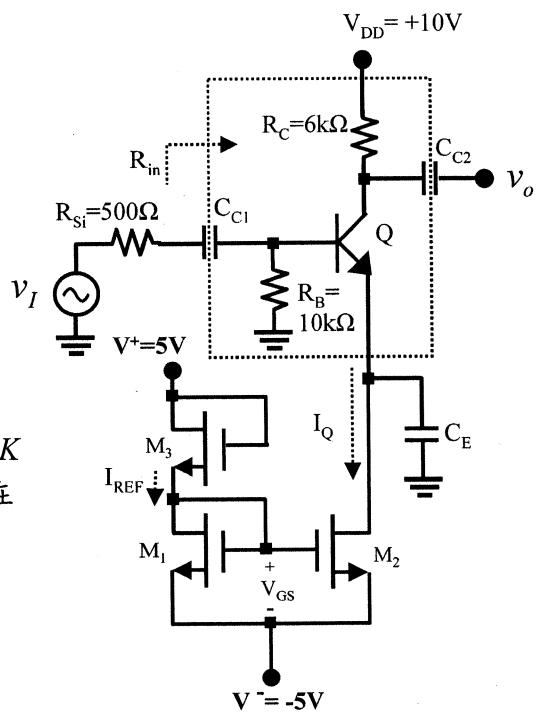

(圖 4)

五、如圖 5 所示之理想運算放大器，試求出其 V_o/V_d ? (6 分)

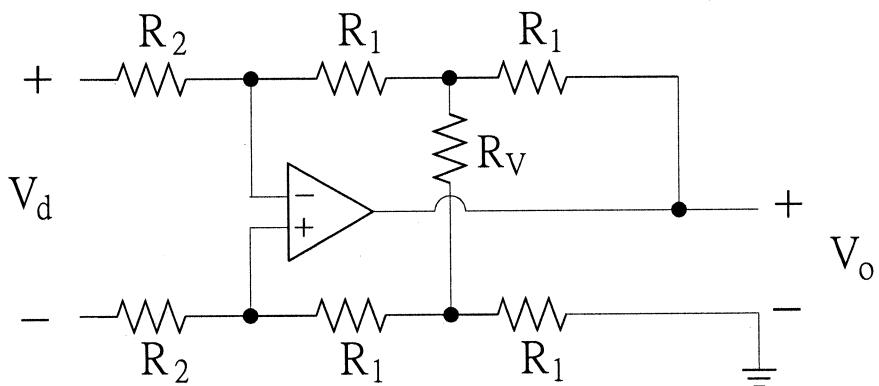


(圖 5)

六、如圖 6 所示，試求：

(一) 迴路增益 $A\beta(s)$ (Loop-gain of the circuit) (4 分)

(二) 振盪頻率 $\omega(R, C, C_f)$ (2 分)

(三) 求 $C_f = ?$ 使電路振盪 (2 分)

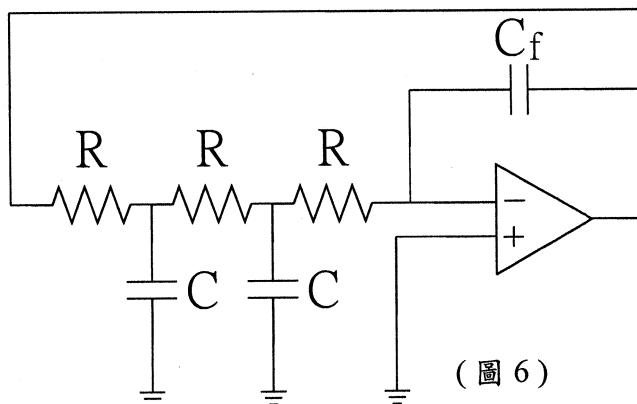


(圖 6)


七、圖 7-A 所示為反向器之轉換特性，若將三個串接(如圖 7-B)後之 $V_i \sim V_o$ 轉移特性曲線如圖 7-C 所示，試求圖 7-C 中之 a, b 值。

(一) $a = ?$ V (3 分)


(二) $b = ?$ V (3 分)

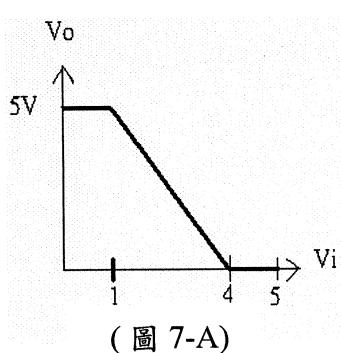

(圖 7-A)

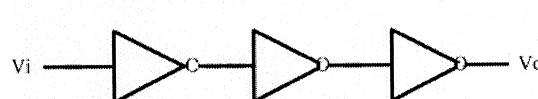

(圖 7-B)

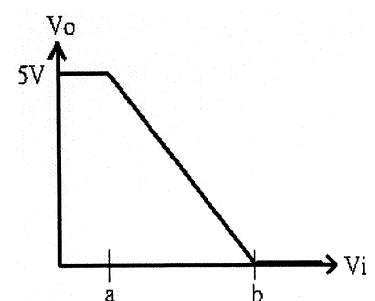


(圖 7-C)

八、圖 8 顯示耦合電容及 MOSFET 放大器電路圖，M 電晶體參數如下：
 $K_n = 0.2 \text{mA/V}^2$, $V_{TN} = 1\text{V}$ 及 $\lambda = 0$ ；

(一) 計算中頻帶電壓增益(2分)

(二) 求得低轉角頻率(corner frequency)(3分)

(三) 畫出電壓增益大小的波德圖(Bode plots)(3分)

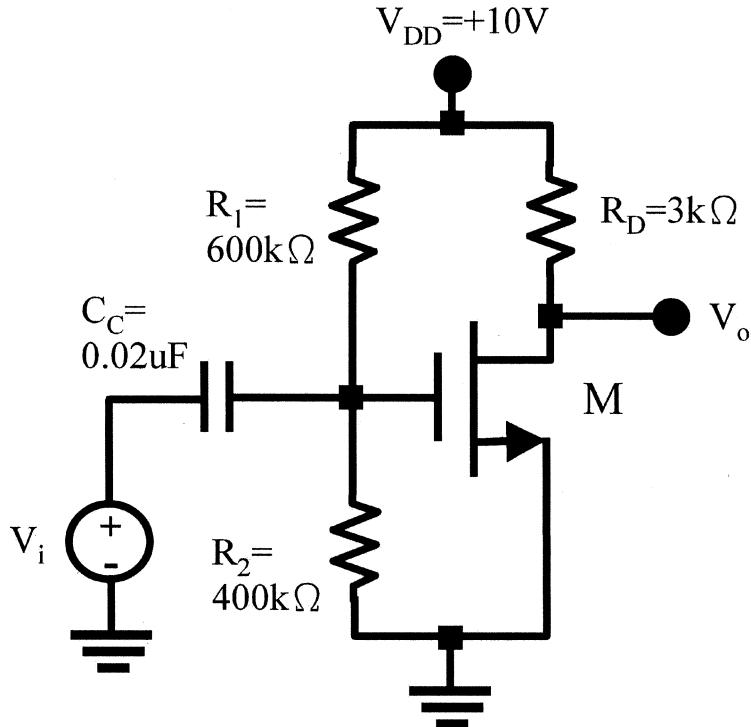

(圖 8)

九、狀態轉移矩陣(state transition matrix) $\Phi(t)$ 滿足 $\dot{x}(t) = Ax(t)$ 且 $x(t) = \Phi(t)x(0)$ 。

(一) 求 $\Phi(0)$ 與 $\dot{\Phi}(0)$ 。(4分)

(二) 若 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ ， λ_1 與 λ_2 為 A 之特徵值(characteristic value)。假設

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} k_1 e^{\lambda_1 t} + k_2 e^{\lambda_2 t} & k_3 e^{\lambda_1 t} + k_4 e^{\lambda_2 t} \\ k_5 e^{\lambda_1 t} + k_6 e^{\lambda_2 t} & k_7 e^{\lambda_1 t} + k_8 e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix} \text{，試利用(一)之結果求 } \Phi(t) \text{。}(4 \text{分})$$

十、(一)連續信號 $x(t)$ 與 $y(t)$ 之拉式轉換(Laplace transformation)為 $X(s)$ 與 $Y(s)$ ，兩者間之轉移

函數為 $\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s}$ 。試以梯形積分法求其離散(discrete)轉移函數 $Y(n)/X(n)$ ，而取樣週期為 T。(4分)

(二)若依據(一)之結果將連續控制系統之閉迴路轉移函數轉換為離散函數，則試以式子說明 s 平面之左半部會映對至 z 平面之單位圓內。(4分)

十一、若 $s^8 + 2s^7 + 7s^6 + 17s^5 + 22s^4 + 47s^3 + 42s^2 + 42s + 36 = 0$ 為一控制系統之特徵方程式 (characteristic equation)，試求此特徵方程式在 s 平面之右半部、左半部、 $j\omega$ 軸各有幾個根？(8分)