

臺灣菸酒股份有限公司 99 年第 2 次從業人員（相當評價職位人員）甄試試題

甄選職等／類別【代碼】：第 2 職等人員／電子技術員【82405】、電氣技術員【82409】

專業科目 1：電子學

*請填寫入場通知書編號：

注意：①作答前須檢查答案卡、入場通知書編號、桌角號碼、應試類別是否相符，如有不同應立即請監試人員處理，否則不予計分。
②本試卷正反兩頁共 40 題，每題 2.5 分，限用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。
③本項測驗不得使用電子計算機。
④答案卡務必繳回，違反者該科成績以零分計算。

【4】1.下列各項電路應用中，哪一項是二極體所不能做到的？

- ①整流電路 ②邏輯電路 ③穩壓電路 ④放大電路

【2】2.對一個電流鏡而言，下列參數何者較為重要？


- ① R_{in} 和 I_o ② R_{out} 和 I_o
③ R_{out} 和 R_{in} ④ V_{os} 和 R_{in}

【1】3.一個電路的轉移函數，若極值之實部小於零，則此電路是：

- ①穩定系統 ②振盪系統 ③發散系統 ④放大系統

【1】4.如【圖 4】，op 此放大器為一般通用規格，且由 $\pm 15V$ 供電，請問 V_o 為多少？

- ① -2V
② -3V
③ 3V
④ 1V

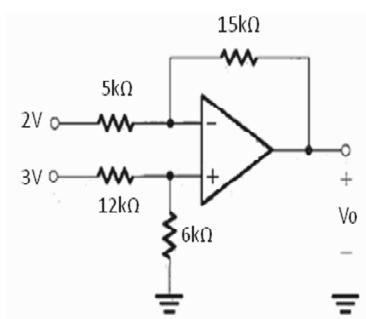

【圖 4】

【1】5.當 MOSFET 的通道，於靠近汲極端若有夾止(pinch off)時，則此電晶體工作於：


- ①飽合區 ②三極區 ③共集極 ④截止區

【3】6.在各種 BJT 的放大器電路組態中，電壓增益最少的是：

- ①共射極(common emitter)
②共基極(common base)
③共集極(common collector)
④共汲極(common drain)

【2】7.若輸入訊號 $Vi = 60\sin(\omega t)V$ 且二極體為理想如【圖 7】，則平均輸出電壓 V_o 為：

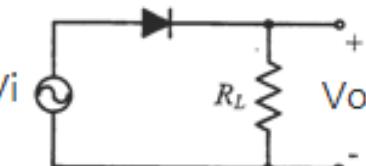- ① $1/\pi^2$
② $60/\pi$
③ $60/2\pi$
④ 120π



【圖 7】

【1】8.在 MOSFET 中若 k_n 、 W/L 、 g_m 的參數皆已固定情況下，則 $V_{ov} = V_{GS} - V_t$ 和 I_D 的關係為：

- ① $V_{ov}^2 \propto I_D$
② $V_{ov} \propto I_D$
③ $V_{ov} \propto 1/I_D$
④ $V_{ov} \propto I_D^2$

【1】9. P 通道增強型 MOSFET， $V_t=2V$ ，若閘極(gate)接地而源極(source)接至 $+5V$ ，元件操作在飽和區(saturation)，則汲極(drain)最高電壓為何？

- ① 2V ② -2V ③ 3V ④ 4V

【1】10.依操作點不同，放大器可分為 A、B、C、AB 類，下列敘述何者錯誤？

- ① A 類效率最高
② C 類失真最大
③ A 類失真最小
④ B 類推挽式放大器通常會有交越失真(Cross-over distortion)


【2】11.目前大型積體電路(VLSI)的製造，採用互補式金氧半(CMOS)場效電晶體為最多，下列何者為其主因？

- ①雜訊免除性佳
②消耗功率小
③製造容易，價格低廉
④切換速度比雙極性電晶體快

【1】12.如【圖 12】，此放大器的電壓增益為：

- ① 1
② 2
③ 3
④ 4


【圖 12】

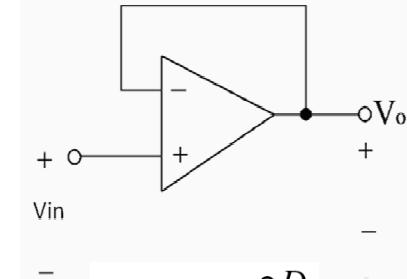

【3】13.如【圖 13】，此符號代表之電子元件為：

- ① P 通道 MOSFET
② P 通道 JFET
③ N 通道 JFET
④ N 通道 MOSFET

【圖 13】

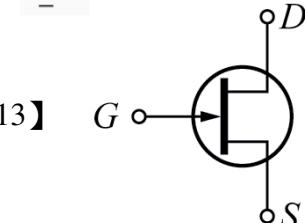

【3】14.於全波整流電路中，若電源頻率為 $60Hz$ ，則整流後頻率為：

- ① $60 Hz$
② $30 Hz$
③ $120 Hz$
④ $240 Hz$

【4】15.大型積體電路 (VLSI) 是指在一個半導體晶片上的零件數目為：

- ① $10 \sim 100$ 個
② $100 \sim 1000$ 個
③ $1000 \sim 10000$ 個
④ 10000 個以上


【3】16.在負回授放大器中常見接有頻率補償電容，其主要作用是：

- ①提高高頻增益
②提高頻寬
③避免高頻振盪
④降低雜訊干擾

【1】17.如【圖 17】，若運算放大器為理想且輸出飽和電壓為 $\pm 10V$ ，剛開始 Vi 為 $0V$ 。當 Vi 自 $0V$ 提升至 $8V$ 時，則 V_o 為：

- ① -10V
② 10V
③ 8V
④ -2.5V

【圖 17】

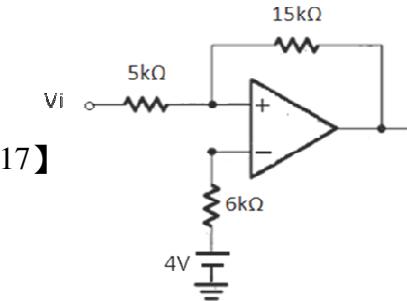

【3】18.放大器 Q1 之 $A_{M1}=40 v/v$ 和放大器 Q2 之 $A_{M2}=80 v/v$ 。使用這兩個放大器做串級放大器時，總增益 A_M total < $A_{M1} \times A_{M2}$ ，最有可能原因為何？

- ①米勒定理(Miller's theorem)
②爾利效應(Early effect)
③負載效應(Loading effect)
④戴維寧定理(Thevenin's theorem)

【3】19.當 P 型及 N 型材料相接觸時，會產生一空乏層，請問 P 型半導體的空乏層內有：

- ①正離子 ②電洞 ③負離子 ④電子

【3】20.稽納二極體用於穩壓時，操作在：

- ①順向偏壓區 ②逆向偏壓截止區 ③逆向偏壓崩潰區 ④飽合區

【請接續背面】

【3】21.在矽晶體中摻入何種雜質原子，可形成 P 型半導體？

- ① 碳(C)
- ② 磷(P)
- ③ 硼(B)
- ④ 氢(H)

【3】22.當矽二極體導通時，其兩端電壓 V_D 大約是：

- ① 0V
- ② 0.3V
- ③ 0.7V
- ④ 1V

【2】23.如【圖 23】的共源(CS)放大器電路中，為改善低頻響應，通常哪一個電容要選用較大的電容值？

- ① C_{C1}
- ② C_S
- ③ C_{C2}
- ④ C_L

【2】24.電子的遷移率 μ_n 與電洞遷移率 μ_p 以何者較大？

- ① $\mu_n = \mu_p$
- ② $\mu_n > \mu_p$
- ③ $\mu_n < \mu_p$
- ④ 視在 N 型還是 P 型而定

【2.3】25.如【圖 25】的二極體電路當輸入訊號 $V_s(t)$ 為一弦波訊號，其振幅為 10V；則輸出訊號 $V_o(t)$ 的波形為：

- ① 同 $V_s(t)$ 的波形
- ② 經整流後的弦波波形
- ③ 近似於方波波形，其大小介於 +0.7V 與 -0.7V 之間
- ④ 近似於方波波形，其大小介於 +9.3V 與 -9.3V 之間

【1】26.在 BJT 射極的雜質濃度 N_E ，與其在基極的雜質濃度 N_B ，兩者的大小關係是：

- ① $N_E \gg N_B$
- ② $N_E \ll N_B$
- ③ $N_E \approx N_B$
- ④ 視 BJT 為 npn 型或 pnp 型而定

【3】27.當 BJT 之射極接面及集極接面均為反向偏壓，則此電晶體操作於：

- ① 主動模式
- ② 鮑和模式
- ③ 截止模式
- ④ 數位模式

【1】28.在 BJT 放大器的各種組態中，兼具電壓增益與電流增益的是：

- ① CE 組態
- ② CB 組態
- ③ CC 組態
- ④ 視 npn 或 pnp 電晶體而定

【3】29.在 BJT 放大器的各種組態中，通常以何者具有較小的輸出電阻？

- ① CE 組態
- ② CB 組態
- ③ CC 組態
- ④ 視 npn 或 pnp 電晶體而定

【4】30.有關 BJT 小訊號參數的式子，下列何者錯誤？

- ① $g_m r_\pi = \beta$
- ② $r_e = V_T / I_E$
- ③ $r_\pi = V_T / I_B$

【4】31.如【圖 31】的電流鏡電路，下列敘述何者錯誤？

- ① 電晶體 Q_1 係接成二極體
- ② 電晶體 Q_1 必然操作在主動模式
- ③ 此電路要供作電流鏡使用，應使 Q_2 操作在主動模式
- ④ 不論 Q_1, Q_2 兩電晶體是否具備相匹配的特性， $I_o = I_R$


【1】32.如【圖 32】的 BJT 放大器，若 BJT 之 $\beta \gg 1$, $r_e \ll R_E$, $r_o \gg R_C$ ，則此放大器的電壓增益 A_v 約為：

- ① $-(R_C / R_E)$
- ② $-(R_C / r_e)$
- ③ $-(R_C / r_\pi)$
- ④ $-g_m R_C$


【1】33.加強型 NMOS 電晶體的臨界電壓(threshold voltage) V_t ：

- ① 必為正值
- ② 必為負值
- ③ 可為正或負值
- ④ 為零

【圖 23】

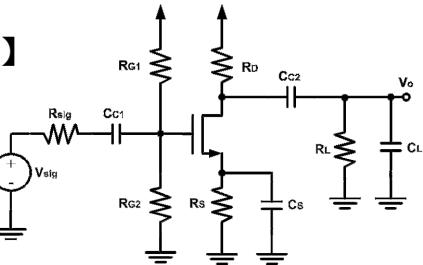

【圖 25】

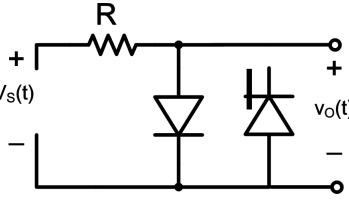


【2】34.當 MOS 電晶體操作於飽和區時，主要影響汲極電流的端電壓是：

- ① V_{DS}
- ② V_{GS}
- ③ V_{DB}
- ④ V_{GD}

【3】35.在【圖 35】的電路中，NMOS 電晶體的臨界電壓 $V_t = 1V$, $V_I = 2V$ ，電晶體操作於飽和區其 $I_D = 1mA$ ；則要使該電晶體維持操作於飽和區， R_D 之極大值為：

- ① $2k\Omega$
- ② $3k\Omega$
- ③ $4k\Omega$
- ④ $5k\Omega$


【圖 35】

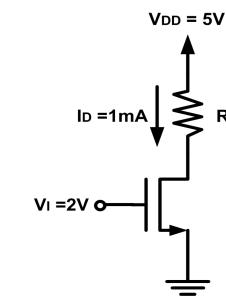

【3】36.【圖 36】的 MOSFET 電路，電晶體之臨界電壓 $V_t = 1V$ ， R_D 不為 ∞ ，則該電晶體：

- ① 必然操作於截止區
- ② 必然操作於三極體區
- ③ 必然操作於飽和區
- ④ 仍須視 R_D 值而定

【圖 36】

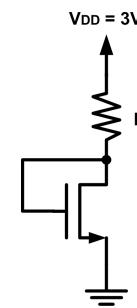


【1】37.一個運算放大器，其開迴路增益 $A \rightarrow \infty$ ，則在下列何種狀況下，其輸入端會呈現虛短路的特性？

- ① 需接成負回授電路
- ② 需接成正回授電路
- ③ 需為開迴路電路
- ④ 需將輸入訊號接於反相端

【4】38.如【圖 38】電路，設運算放大器是理想的，則其輸出電壓 V_o 為：

- ① ∞
- ② R_2 / R_1
- ③ $-R_2 / R_1$
- ④ V_{DD} 或 $-V_{DD}$


【圖 38】

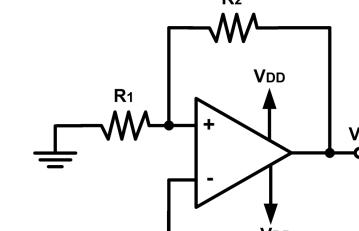

【3】39.【圖 39】為一理想運算放大器所構成的電路，此電路為：

- ① 正相放大器
- ② 微分器
- ③ 積分器
- ④ 反相放大器

【圖 39】

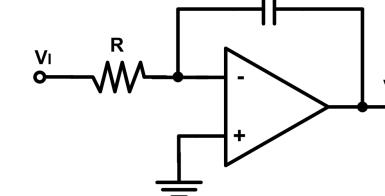

【4】40.【圖 40】的 MOSFET 差動放大器，為使驅動電晶體(其臨界電壓為 V_t)操作於飽和區，應限制共模輸入電壓的最大值 $V_{cm,max}$ 在：

- ① V_{DD}
- ② $V_{DD} - V_t$
- ③ $V_{DD} - IR_D$
- ④ $V_{DD} - IR_D / 2 + V_t$

【圖 40】

